REDES EN SERIE-PARALELO

NOMBRE : KEVIN ANDRES DIAZ JAPON

CARRERA : COMPUTACION

SEMANA 5

Reconocer bloques

Serie y paralelo se deciden por los nodos, no por la forma del dibujo

Critico en serie

- Dos elementos esatn en serie si comparten un nodo al que no llega ningun otro elemento
- Basta una tercera rama en el nodo para romper el circuito en serie.

Circuito en paralelo

- Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos .


Reducir y reconstruir

Un procedimiento de ida y vuelta de la red a Req y de Req a cada elemento

Para reducir etapas hay que etiquetar nodos , elegir el para mas alejado de la fuente, reemplazar por su equivalente, re dibujar la red y que una sola resistencia que es la resistencia equivalente

Conversion de fuentes

Dos modelos para la misma fuente real

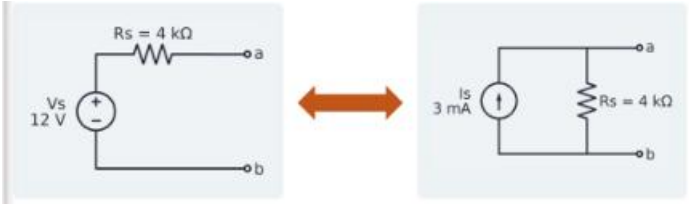

Is = Vs / Rs Vs = Is * Rs misma Rs

Prueba: conectamos la misma carga

Con RL = 2 kΩ	Modelo de voltaje	Modelo de corriente
Calculo de IL	12 V / (4 + 2) kΩ	3 mA · 4 / (4 + 2)
IL	2mA	2mA
VL	4V	4V